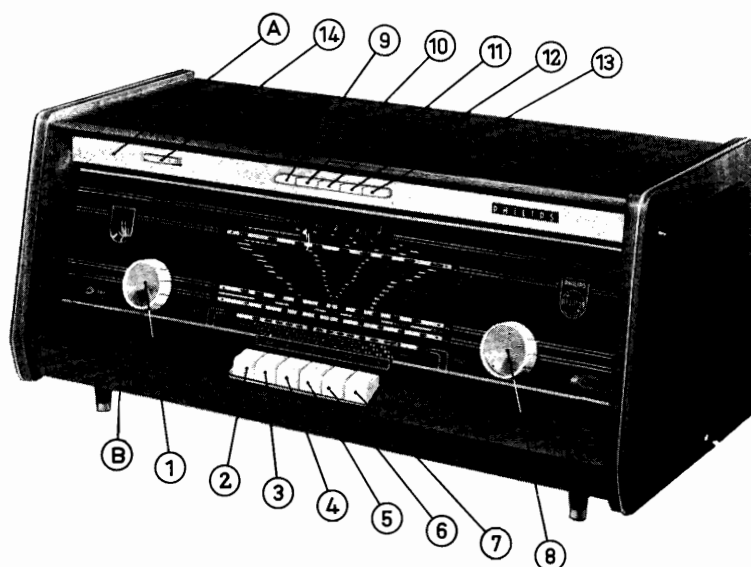


B 5 X 23 A



BEDIENING

- 1 = Volumeregelaar
- 2 = Aan/uitschakelaar
- 3 = P.U.-schakelaar
- 4 = L.G.-schakelaar
- 5 = M.G.-schakelaar
- 6 = K.G.-schakelaar
- 7 = F.M.-schakelaar
- 8 = Afstemming
- 9 = Monoschakelaar
- 10 = Stereoschakelaar
- 11 = Lagetonen-schakelaar
- 12 = Hogetonen-schakelaar
- 13 = Hogetonen-schakelaar
- 14 = Balansregelaar

SPECIFICATIE

Luidsprekers 2 × AD 3700 AM (800 Ω)
 Netspanningen 110-127-145-165-220-245 V
 Verbruik 75 W bij 220 V
 Afmetingen 22 × 55 × 24 cm


GOLFGEBIEDEN

L.G. : 1150-2000 m (260- 150 kc/s)
 M.G. : 185- 580 m (1622- 517 kc/s)
 K.G. : 16,5- 50,8 m (18,2- 5,9 Mc/s)
 F.M. : 2,88- 3,43 m (104-87,5 Mc/s)

Het princieschema

Hiervoor kan worden verwezen naar pagina 165 en 166.

BUIZENBEZETTING

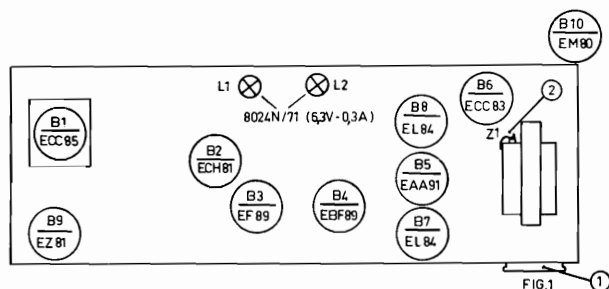

3. Afstemmoog reageert bij het afstemmen op een zender
 - a. Sluit een tweede luidspreker (800 Ω) aan op de extra luidsprekercontrapluggen (indien het apparaat nu wel werkt duidt dit op een defecte luidspreker)
 - b. Vervang B6 en/of B7 en/of B8

B. De radio werkt ten dele

1. De linker of rechter luidspreker geeft geen geluid
 - a. Vervang B6 en/of B7 en/of B8
2. De radio werkt op F.M. maar niet op L.G.-M.G.-K.G.
 - a. Vervang B2 en/of B4
3. De radio werkt op L.G.-M.G.-K.G. maar niet op F.M.
 - a. Vervang B1 en/of B5
4. Wel grammofoonweergave, maar geen ontvangst op L.G.-M.G.-K.G.-F.M.
 - a. Vervang achtereenvolgens B2, B3, B4
5. De radio werkt normaal maar het afstemmoog licht niet op
 - a. Vervang B10

C. De radio werkt onbetrouwbaar


1. De radio kraakt en/of onderbreekt
 - a. Volg de onder A-1 genoemde aanwijzingen op
 - b. Ga na of de antenne-aardestekers goed contact maken
 - c. Ga na of het verschijnsel is op te heffen door de buizen om de beurt te vervangen

STORINGEN

A. De radio werkt niet


1. Buizen en lampjes lichten niet op
 - a. Ga na of de spanningsomschakelaar goed is ingesteld (zie post 1 van fig. 1)
 - b. Ga na of de smeltveiligheid in orde is (zie post 2 van fig. 1)
 - c. Ga na of de buizen goed zijn aangedrukt en of ze op de juiste plaats staan (zie fig. 1)
2. Afstemmoog licht niet op
 - a. Vervang de gelijkrichtbuis B9 (zie fig. 1)

SNAARAANDRIJVING - B 5 X 23 A

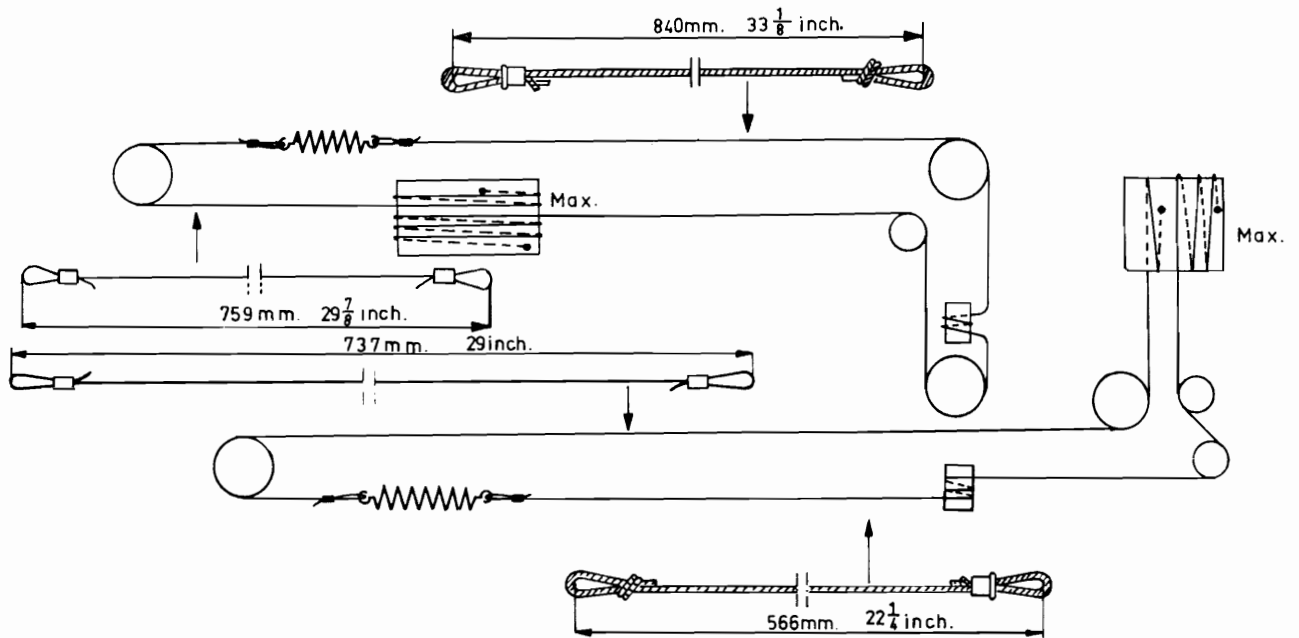

R188 85 B

BLOKSCHEMA

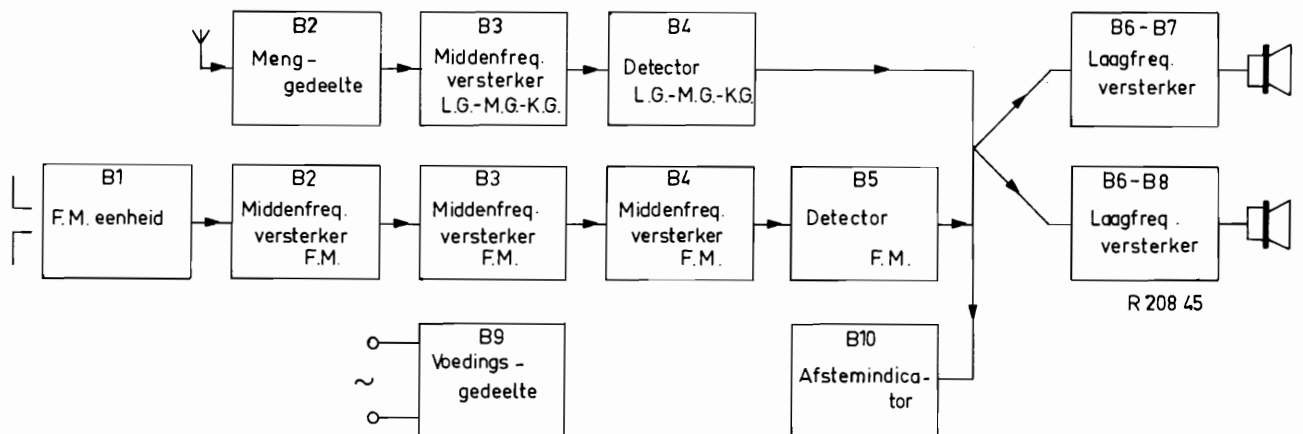

R 208 45

SCHEMA - B5 X 23 A

S	50 51 52 53 54 4	5 7 8 9 6 5 8	57 55 56 10	60 59	13 15 12 14 11 16 18 17 19	20 22 21 23	24 26 25	40 42 41	3 2 1 2 8 29 31 32 30 33 35 36
C	6 8 0 7 81 84	8	10 12 13 11 14	4 15 16 17 18	21 19 24 32 26 20 28 29	33 35 34 36 41	43 45 42 46 44 39 48	50	80a 60 62 63 70 68 66 64 37 4 2 72 1 80a 76 78
C	82 85 83	94	95 90 91	87 92 93 96 88 86 89 98 97	53 5 22 23 25 27 30 31	37 38 40 9	47 49	81a 61 82a 83a 71 69 67 65 75 52 73	77 79
R		60	61 62	2 3 63 4 5 20	7	8 10 9 11 12 13	15 14 16 17 6	18	19 43 75 31 44 74 30 32 33 34 35 41 37 38 42 46 45 39 40 57 58 66 47 48 59 60 49 61 50 62 51 53 52 54 1 55 56 65

